
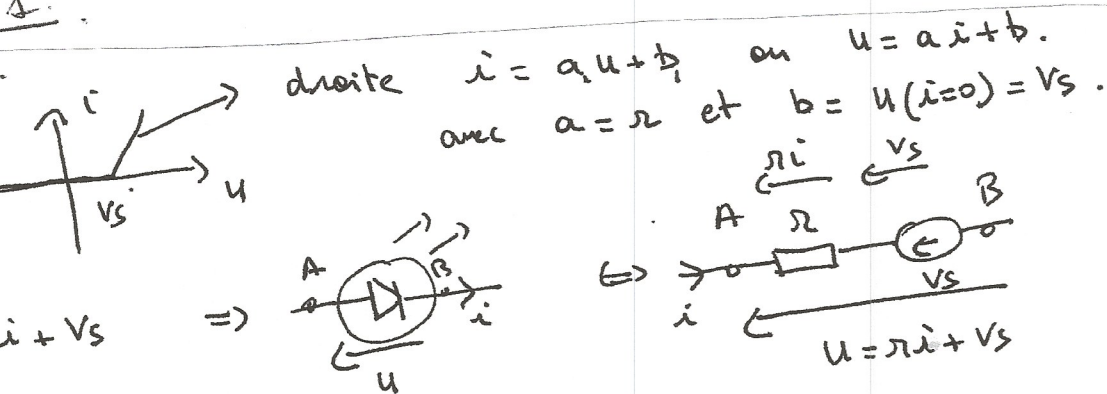


1.

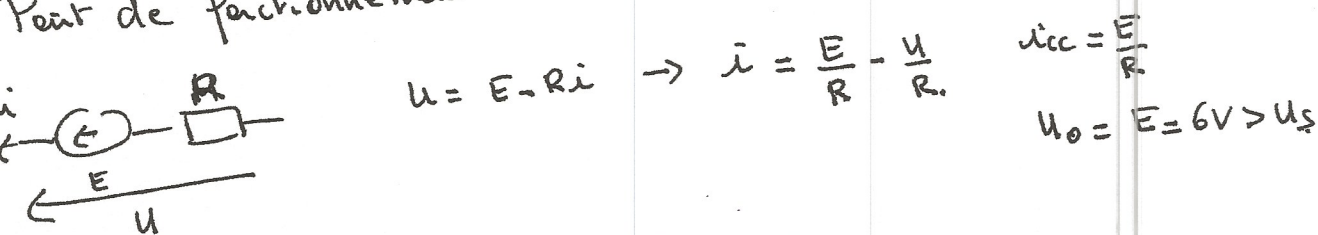


Pour $u < V_s$ $i = 0 \Rightarrow$ $\Leftrightarrow$

Point de fonctionnement.




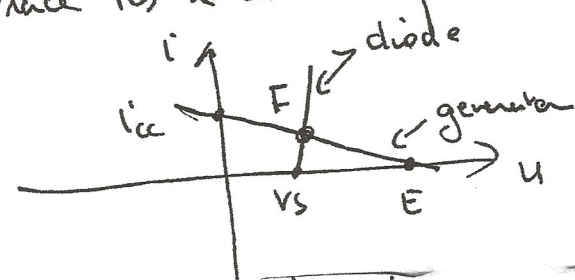Trace les 2 caractéristiques sur le i graph



le point de fonctionnement F.
se situe sur la partie pentante
de la diode -

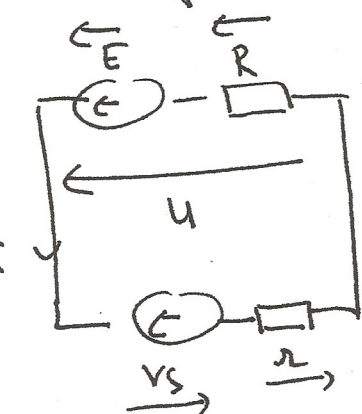On remplace la diode par son modèle de Thévenin équivalent.



loi des mailles.

$$E - (R+r)i - V_s = 0$$

$$i = \frac{E - V_s}{R + r}$$


enc $R = \frac{E - V_s}{i} - r$

AN $i_0 = 15 \text{ mA} = 15 \cdot 10^{-3} \text{ A}$
 $E = 6 \text{ V}$
 $V_s = 1.8 \text{ V}$
 $r = 1 \Omega$

$$\frac{6 - 1.8}{15 \cdot 10^{-3}} - 1 = 280 \Omega = R_0$$

(1)

c]

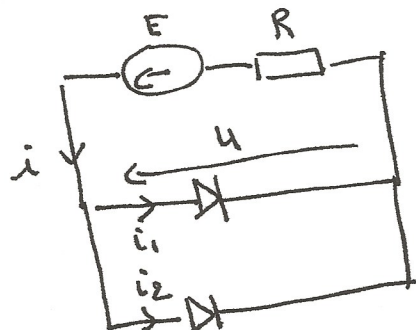

Diodes identiques $i_1 = i_2 = i_0$
 et $i = 2i_0$.

$$\begin{cases} u = +V_s + r i_0 \end{cases}$$

loi des mailles : $E - R(2i_0) = V_s + r i_0 \Rightarrow R = \frac{E - V_s - r i_0}{2i_0}$

$$R'_0 = \frac{1}{2} \left[\frac{E - V_s}{i_0} - r \right] = \frac{R_0}{2} \quad \text{AN} \quad R'_0 = 140 \Omega$$

$$P_R = R'_0 (2i_0)^2 = 4 R'_0 i_0^2 = P_R \quad \text{AN} \quad [P_R = 0,13 \text{ W}]$$

$$P_d = (V_s + r i_0) i_0 = V_s \cdot i_0 + r \cdot i_0^2 = P_d \quad [P_d = 0,027 \text{ W}]$$

$$P_G = P_R + 2 \cdot P_d \quad \text{car} \quad E - R \cdot 2i_0 - u = 0$$

$$[E = 2R i_0 + u.] \times 2i_0$$


ou $P_G = \dots$

$$\frac{E \cdot 2i_0}{P_G} = \frac{R \cdot (2i_0)^2}{P_R} + \frac{u \cdot 2i_0}{2P_d}$$


Rq $P_G > 0$ en circuit récepteur -

Ex 2


Partie 1.

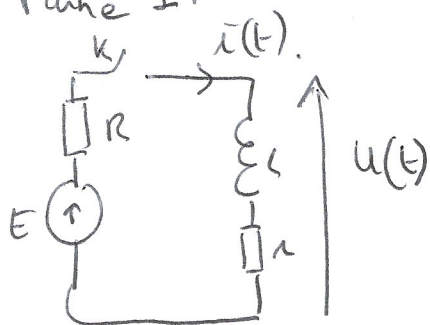

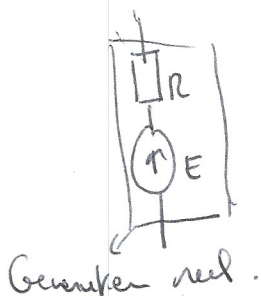
Questions préliminaires: Méthode de la "tension nulle"



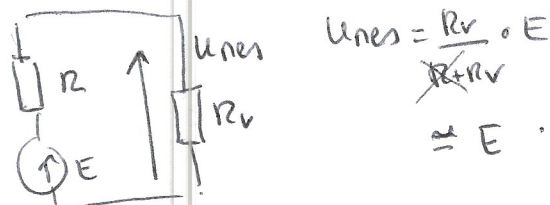1^{ère} mesure → On mesure $E =$ tension à vide à l'aide d'un voltmètre de résistance interne $R_v \gg R$.



2^{ème} mesure.

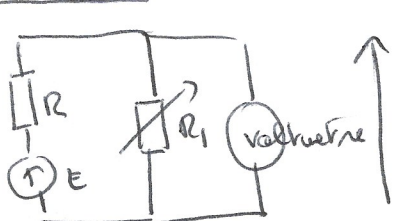

$$u_{mes} = \frac{R_1}{R + R_1} \cdot E$$

Pour $R_1 = R \Rightarrow u_{mes} = E$.

On relève la valeur de R_1

pour en déduire celle de E .

1] K fermé. $E = (R + r) i + L \frac{di}{dt} \rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{R + r}{L} i = \frac{E}{L}$.


2] $Z = \frac{L}{R + r}$ $i(10\tau) \rightarrow i(\infty)$ régime permanent. et $i(\infty) = I_p = \frac{E}{R + r}$

AN $Z = \frac{0,1}{60} = 16 \text{ ms}$

3] $i(t) = A e^{-\frac{t}{Z}} + \frac{E}{R + r}$

$$i(t) = \frac{E}{R + r} (1 - \exp^{-\frac{t}{Z}})$$

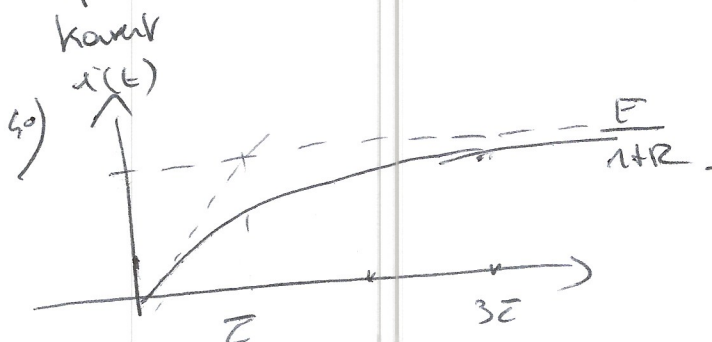Continuité de i ds la bobine.
 $i(0^-) = 0 \stackrel{!}{=} i(0^+) = 0$




5] les les des mailles

à $t=0^+$, $E = Ri + u$ à l'instant $t=0^+$

donne $u(0^+) = E$

en régime permanent $-m = -$

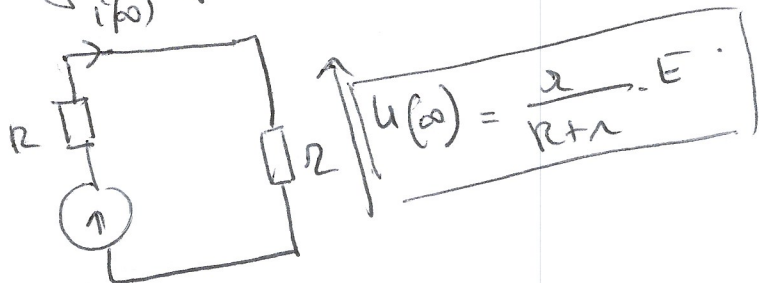

$$b] u = Ri + L \frac{di}{dt} = \frac{R \cdot E}{R+L} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + L \cdot \frac{E}{R+L} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \frac{R}{R+L} \cdot E - \frac{R E e^{-\frac{t}{\tau}}}{R+L} + E e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{R}{R+L} \cdot E + E \left(1 - \frac{R}{R+L}\right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$u(t) = \frac{R}{R+L} \cdot E + \frac{L}{R+L} \cdot E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

à $t=0$, u est nul
 $t \rightarrow \infty$

$$u(0^+) = \frac{R+L}{R+L} \cdot E = E$$


$$u(\infty) = \frac{R}{R+L} \cdot E$$

résultat du Sa
Ser hier vu par

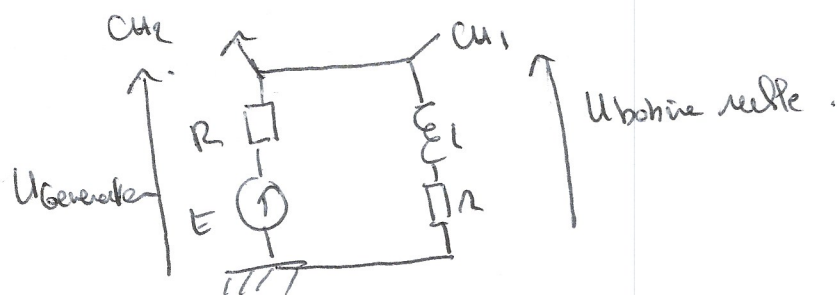

$\Rightarrow$ On cherche donc les
2 τ caractéristiques du circuit.
(1 seule suffit donc).

Partie 2.

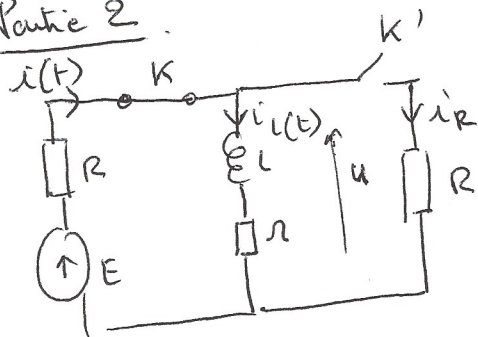


1- à $t=0$, on ferme K'

$t=0^-$, régime permanent établi $\Rightarrow$

$$i_L(0^-) = \frac{E}{R+r} \text{ et par continuité de } i$$

$$\text{ds } L \Rightarrow \boxed{i_L(0^+) = \frac{E}{R+r}}$$

à régime permanent

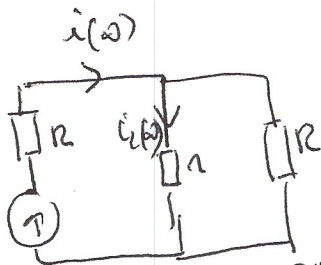

$$i(\infty) = \frac{E}{R + \frac{rR}{1+R}} = \frac{R+r \cdot E}{R^2 + 2rR}$$

Diviseur de courant

$$\frac{i_L(\infty)}{i(\infty)} = \frac{\frac{rR}{1+R}}{R} = \frac{r}{1+R}$$

$$\Rightarrow \boxed{i_L(\infty) = \frac{R \cdot E}{R(R+2r)}}$$

2- équation diff à t^-

$$\begin{cases} E = Ri + u & (1) \\ i = i_L + i_R & (2) \\ u = L \frac{di_L}{dt} + r i_L = R i_R & (3) \end{cases}$$

$$(1) \rightarrow \frac{E-u}{R} = i_L + \frac{u}{R} \rightarrow \frac{E}{R} = i_L + \frac{2u}{L} \Rightarrow \frac{E}{R} = i_L + \frac{2}{L} \left(L \frac{di_L}{dt} + r i_L \right)$$

$$\Rightarrow \frac{di_L}{dt} + \frac{R+2r}{2L} i_L = \frac{E}{2L}$$


$$\boxed{\tau = \frac{2L}{R+2r}}$$

$$I_p = \frac{E}{R+2r} = i_L(\infty)!$$


$$i_L(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R+2r}$$

$$i_L(0^+) = \frac{E}{R+r} = A + \frac{E}{R+2r} \rightarrow A = \frac{E}{R+r} - \frac{E}{R+2r} = E \left[\frac{R+2r - R - r}{(R+r)(R+2r)} \right]$$


$$\boxed{i_L(t) = \frac{E}{R+2r} \left[1 + \frac{r}{R+r} e^{-\frac{t}{\tau}} \right]}$$

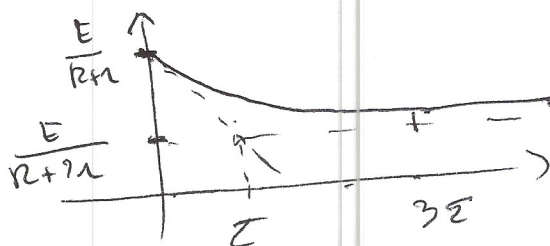

Partie 3

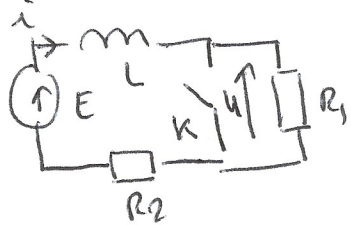

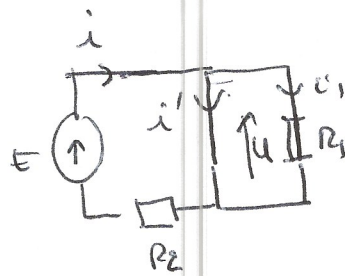
1) K fermé $\Rightarrow u = 0$
depuis longtemps
 $\Rightarrow -m \Leftrightarrow -$



d'où $u = R_1 i \Rightarrow i_1 = 0$ et $i = i' = \frac{E}{R_2}$.

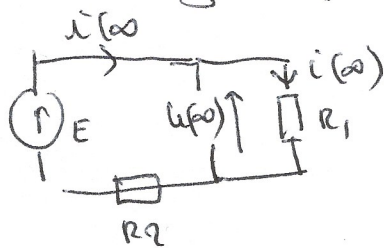2) $t = 0 \Rightarrow$ K avant ; a a après $i(0^-) = \frac{E}{R_2} = i(0^+)$
constante de i ds une bobine.

$t \rightarrow \infty$ régime permanent. $-m \Leftrightarrow -$




$$i(\infty) = \frac{E}{R_1 + R_2} = i_1$$

$$u(\infty) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E = u_1$$

3) $i(0^+) = \frac{E}{R_2} \Rightarrow u(0^+) = \frac{R_1}{R_2} \cdot E$

AN $i(0^+) = 10 \text{ mA}$ $u(0^+) = 5.0 \cdot 10^2 \text{ V}$ valeur élevée.

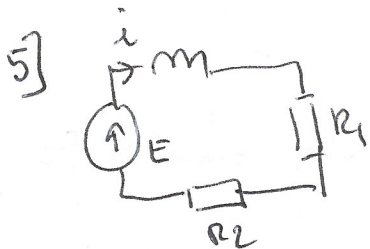4) R_1 absente $\Rightarrow$ circuit ouvert. $\Rightarrow R_1 \rightarrow \infty$ $u(0^+) \rightarrow \infty$.
L'air entre les bornes de l'interrupteur est ionisé et devient conducteur $\Rightarrow$ production d'étincelle.




$$E = L \frac{di}{dt} + (R_1 + R_2) i$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{L} i = \frac{E}{L} \quad \begin{cases} Z = \frac{L}{R_1 + R_2} \\ Sp = \frac{E}{R_1 + R_2} \end{cases}$$


$$i(t) = A e^{-\frac{t}{Z}} + \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$t = 0^+ \quad i = \frac{E}{R_2} \Rightarrow A = \frac{E}{R_2} - \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{R_1 \cdot E}{R_2 (R_1 + R_2)}$

$$i(t) = \frac{R_1 E}{R_2 (R_1 + R_2)} e^{-\frac{t}{Z}} + \frac{E}{R_1 + R_2}$$

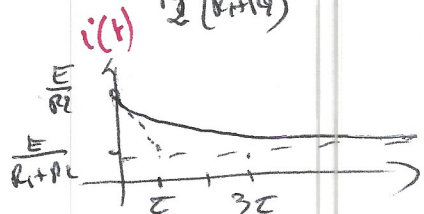

EX3.

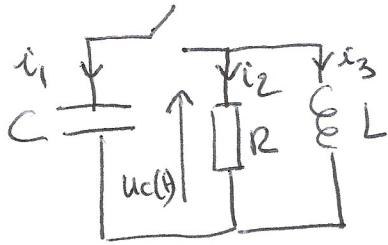

$$\begin{cases} i_1 = C \frac{du_C}{dt} & (1) \\ u_C = R i_2 & (2) \\ u_C = L \frac{di_3}{dt} & (3) \\ i_1 + i_2 + i_3 = 0 & (4) \end{cases}$$

Continuité de u_C au bornes de C

$$1^\circ] u_C(0^-) = u_C(0^+) = u_C(0^+)$$

$$i_3(0^-) = 0 = i_3(0^+)$$

Continuité de i au versant une bobine.

$$(2) \Rightarrow i_2(0^+) = \frac{u_0}{R} \quad \text{et} \quad (4) \Rightarrow i_1(0^+) = -\frac{u_0}{R}$$

$$2^\circ] (4) \Rightarrow C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} + i_3 = 0. \quad \text{On dérive + (3)}$$

$$C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{L} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{LC} = 0 \\ \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\lambda\omega_0 \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = 0 \end{cases}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad 2\lambda\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2RC\omega_0} = \frac{\sqrt{LC}}{2RC} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \lambda$$

3] Régime critique convergent $\Leftrightarrow \lambda = 1 \Rightarrow \frac{1}{2RC} \sqrt{\frac{L}{C}} = 1$

$$R_C = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

AN

$$R_C = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{10^{-3}}{4 \cdot 10^{-9}}} = \frac{10^3}{4} = 0,25 \cdot 10^3 = 250 \Omega = R_C$$

équations aux dérivées

$$\left[\frac{d^2 u_C}{dt^2} \right] + 2\lambda\omega_0 \left[\frac{du_C}{dt} \right] + \omega_0^2 [u_C] = 0$$

$$\frac{[T_{u_C}]}{t^2} + 2\lambda\omega_0 \frac{[T_{u_C}]}{t} + \omega_0^2 [T_{u_C}] \Rightarrow [\omega_0^2] = T^{-2} \rightarrow [2\lambda\omega_0] = T^{-1}$$

$$\Rightarrow [\omega_0] = T^{-1}$$

$$[\lambda] = 1$$

Vérification:

$$[RC] = T \Rightarrow [C] = \frac{T}{[R]} \quad [L] = T \cdot [R] \Rightarrow [R] = \frac{L}{C}$$

⑦

$$[u_C] = T^2 \Rightarrow [\omega_0] = T^{-1} \quad \text{et} \quad \left[\frac{L}{C} \right] = [R^2] \Rightarrow [R] = 1$$

9

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2\lambda \omega_0 \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = 0.$$

ent solution $\rightarrow \lambda^2 + 2\lambda \omega_0 + \omega_0^2 = 0$
 $\Delta = 4\omega_0^2(\lambda^2 - 1)$


$\Delta < 1 \rightarrow$ Regime pseudo periodique $\Rightarrow u_c(t) = A e^{-\lambda \omega_0 t} \cos(\omega_0 \sqrt{1-\lambda^2} t + \varphi)$

Les oscillations sont amorties si $\lambda > 0 \Rightarrow \omega < \omega_0$.
 et $T = T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ $\lambda = 0 \Rightarrow R \rightarrow \infty$ (R débranchée).

$$u_c(t) = A(\cos(\omega_0 t + \varphi))$$



Continuité de i ds L

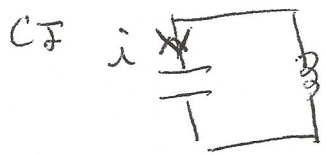

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$

$$i(0^+) \stackrel{\downarrow}{=} 0 = i(0^-) \Rightarrow \frac{du_c}{dt}(0^+) = 0.$$


$\uparrow$
Kontinuität

$$u_c(0^+) = A \cos \varphi = u_0.$$

$$\Rightarrow A = u_0$$

$$\frac{du_c}{dt} = -A \omega_0 \sin \varphi = 0 \rightarrow \varphi = 0$$

$$u_c(t) = u_0 \cos \omega_0 t.$$

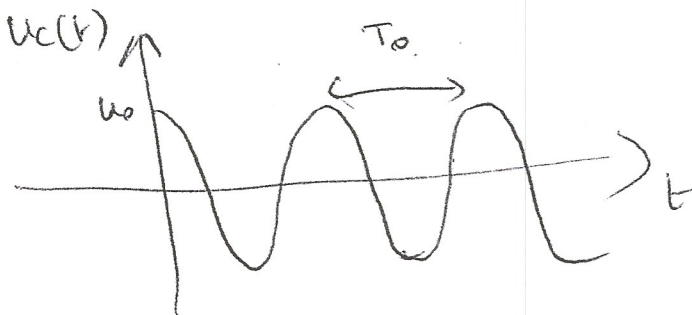

$R > R_c \Rightarrow \lambda < 1$ Régime pseudo-périodique.

$$u_c(t) = A e^{-\lambda \omega t} \cos(\omega \sqrt{1-\lambda^2} t + \varphi) \quad A \text{ et } \varphi \text{ à déterminer avec les}$$

CF $u_c(0^+) = u_0$ et $\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{i(0^+)}{C} = -\frac{u_0}{RC} = -2\lambda \omega u_0$

or $\frac{du_c}{dt} = A e^{-\lambda \omega t} [-\lambda \omega \cos(\omega \sqrt{1-\lambda^2} t + \varphi) - \omega \sqrt{1-\lambda^2} \sin(\omega \sqrt{1-\lambda^2} t + \varphi)]$.

On obtient $u_c(0^+) = A \cos \varphi = u_0$

$$\frac{du_c}{dt}(0^+) = A [-\lambda \omega \cos \varphi - \omega \sqrt{1-\lambda^2} \sin \varphi] = -2\lambda \omega u_0.$$

d'où $\underbrace{A \cos \varphi}_{u_0} [\lambda + \sqrt{1-\lambda^2} \tan \varphi] = -2\lambda \omega u_0.$

$$\lambda + \sqrt{1-\lambda^2} \tan \varphi = 2\lambda \Rightarrow \tan \varphi = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}$$

$\boxed{\varphi = \arctan \frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}}$ et $\frac{1}{\cos \varphi} = 1 + \tan^2 \varphi = 1 + \frac{\lambda^2}{1-\lambda^2} = \frac{1}{1-\lambda^2} \rightarrow \cos \varphi = \sqrt{1-\lambda^2}$

$\Rightarrow \boxed{A = \frac{u_0}{\sqrt{1-\lambda^2}}}$

$\boxed{u_c(t) = \frac{u_0 e^{-\lambda \omega t}}{\sqrt{1-\lambda^2}} \cos(\omega \sqrt{1-\lambda^2} t + \varphi)}$

$\lambda < 1 \Rightarrow A > u_0$

