
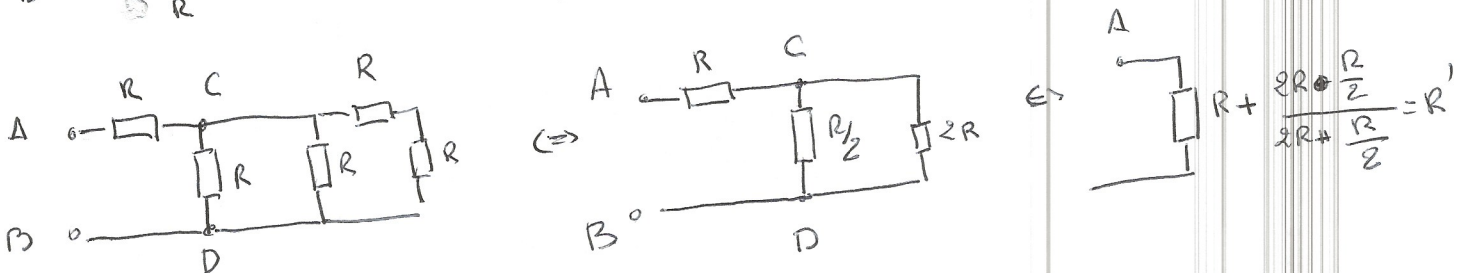
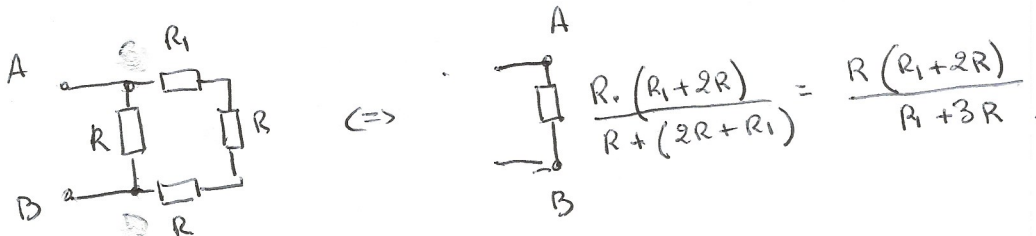



Conexion TD Electrotechnique - 1

Ex1 Association de résistances.

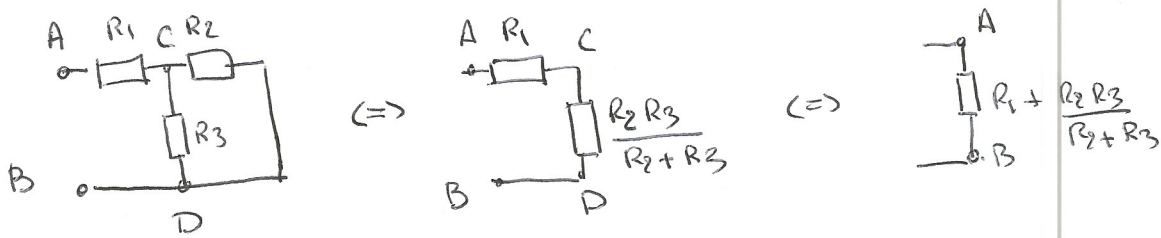


d'où $R' = R + \frac{2R^2}{5R} = R + \frac{2}{5}R = \frac{7}{5}R$

Ex2 Division de tension.

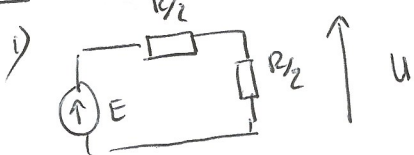


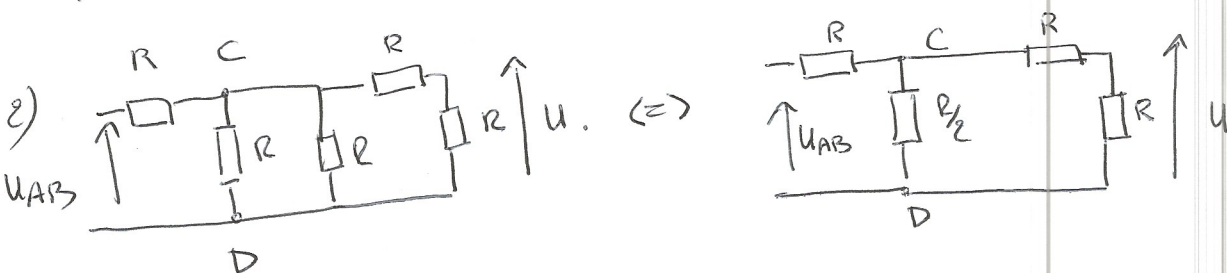$U = \frac{\frac{R}{2}}{\frac{R}{2} + \frac{R}{2}} \cdot E \Rightarrow \boxed{U = \frac{E}{2}}$



$U = \frac{R}{2R} U_{CD} \Rightarrow U = \frac{U_{CD}}{2}$

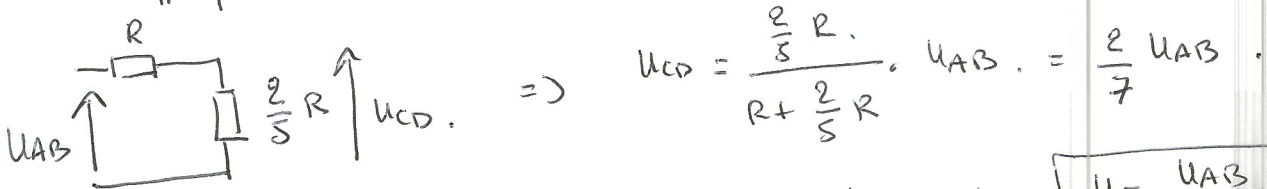On applique la division de tension une 2^{ème} fois :




d'où $U = \frac{U_{CD}}{2} = \frac{2}{7} \cdot U_{AB} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{U = \frac{U_{AB}}{7}}$

(1)

Ex3 Comparaison diviseur de tension - diviseur de courant.

Diviseur de tension:

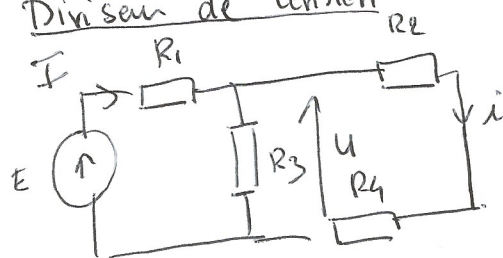

$$U = \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_3+R_2+R_4} \cdot E = \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_1 + \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_2+R_3+R_4}}$$

$$= \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_1(R_2+R_3+R_4) + R_3(R_2+R_4)}$$

$$\frac{U}{R_2+R_4} = \frac{R_3}{R_1(R_2+R_3+R_4) + R_3(R_2+R_4)} \cdot E = i$$

Diviseur de courant:

$$I = \frac{E}{R_1 + \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_2+R_3+R_4}} = \frac{E(R_2+R_3+R_4)}{R_1(R_2+R_3+R_4) + R_3(R_2+R_4)}$$

$$\frac{i}{I} = \frac{R_3(R_2+R_4)/R_2+R_3+R_4}{R_2+R_4} = \frac{R_3}{R_2+R_3+R_4}$$

$$\text{d'où } i = \frac{R_3 \cdot E}{R_1(R_2+R_3+R_4) + R_3(R_2+R_4)}$$


On retrouve bien la même chose.

AN

$$U = \frac{50 \cdot 100 \cdot 6}{100 \cdot 150 + 50 \cdot 100} = \frac{50}{200} \cdot 6 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5V = U$$


$$i = \frac{1,5}{100} = 15mA$$

Ex4

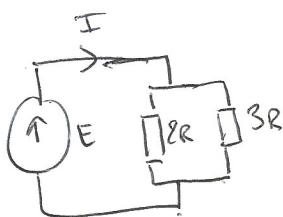


$$R_{eq} = \frac{2R \cdot 3R}{5R} = \frac{6}{5} R$$

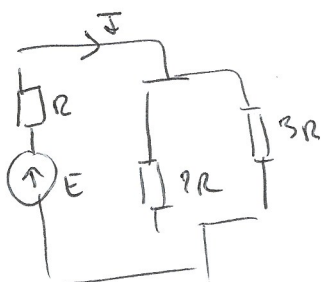
$$I = \frac{E}{\frac{6}{5} R} = \frac{5}{6} \cdot \frac{E}{R}$$


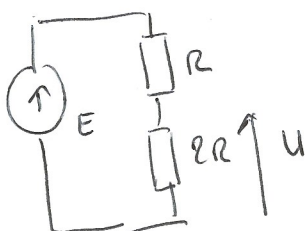
$$I = \frac{E}{R + \frac{6}{5} R} = \frac{5}{11} \cdot \frac{E}{R}$$


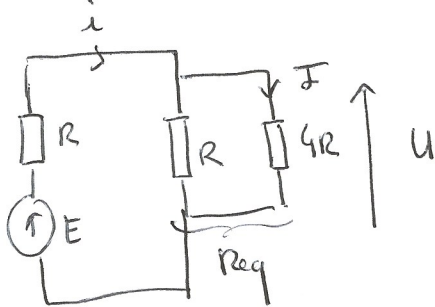
$$\frac{U}{E} = \frac{2R}{3R} \Rightarrow U = \frac{2}{3} E$$




$$I = \frac{U}{4R} \quad \text{et} \quad \frac{U}{E} = \frac{R_{eq}}{R + R_{eq}} \quad \text{avec} \quad R_{eq} = \frac{4R \cdot R}{5R} = \frac{4}{5}R$$

$$\text{d'où} \quad U = \frac{\frac{4}{5}R}{R + \frac{4}{5}R} \cdot E = \frac{4}{9}E$$

$$\text{et} \quad I = \frac{E}{9R}$$

$$\text{ou} \quad I = \frac{E}{R + R_{eq}} = \frac{E}{R + \frac{4}{5}R} = \frac{5}{9} \cdot \frac{E}{R} \quad \text{et} \quad \frac{I}{I_0} = \frac{R_{eq}}{4R} = \frac{1}{5}$$
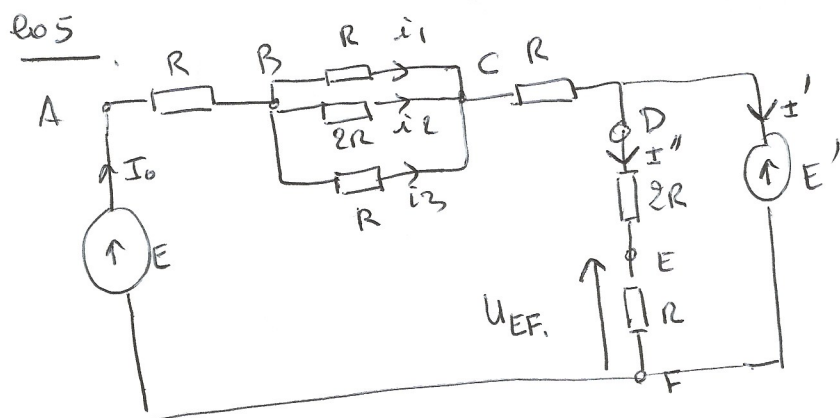
$$\text{d'où} \quad \boxed{I = \frac{E}{9R}}$$



$$1] \quad \frac{U_{EF}}{E'} = \frac{R}{3R} \rightarrow \boxed{U_{EF} = \frac{E'}{3}}$$

$$2] \quad \frac{1}{R_{BC}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} = \frac{2}{R} + \frac{1}{2R} = \frac{4+1}{2R} = \frac{5}{2R} \rightarrow \boxed{R_{BC} = \frac{2R}{5}}$$

$$\text{Loi des mailles} \quad -E + (R + R_{BC} + R)I_0' = 0$$

$$I_0 = \frac{E - E'}{2R + \frac{2R}{5}} = \boxed{\frac{5(E - E')}{12R} = I_0}$$

$$3] \quad I' = I_0 - I'' \quad \text{et} \quad I'' = \frac{E'}{3R} \rightarrow I' = \frac{5E - 5E'}{12R} - \frac{E'}{3R} = \frac{5E - 5E' - 4E'}{12R}$$

$$\boxed{I' = \frac{5E - 9E'}{12R}}$$

4] Diviser de courant.


$$\frac{i_1}{I_0} = \frac{R_{BC}}{R} \rightarrow \boxed{i_1 = \frac{2}{5}I_0}$$

$$\boxed{i_3 = i_1 = \frac{2}{5}I_0}$$

$$\frac{i_2}{I_0} = \frac{R_{BC}}{2R} \rightarrow \boxed{i_2 = \frac{1}{5}I_0}$$

R_{eq} de la bride vers est bien vu

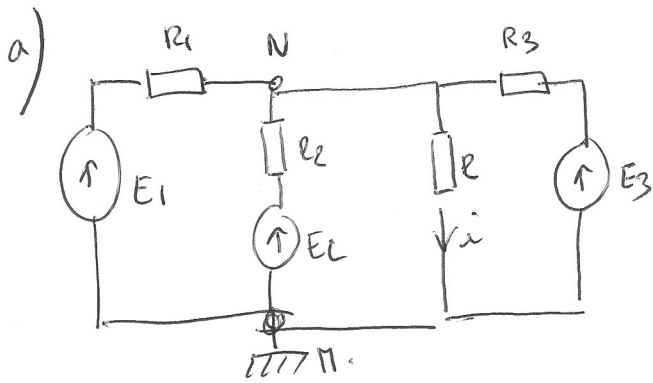Ex 6. loi des nœuds en termes de potentiels.




$$i = \frac{V_N - V_M}{R}$$

V_N : potentiel en N
 V_M " en M.

On fixe $V_M = 0$.

$$V_N = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + 0 + \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{R_2 R_3 E_1 + R_1 R_3 E_2 + R_1 R_2 E_3}{R_1 R_2 R_3}}{\frac{R_2 R R_3 + R_1 R R_3 + R_1 R_2 R + R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3}}$$
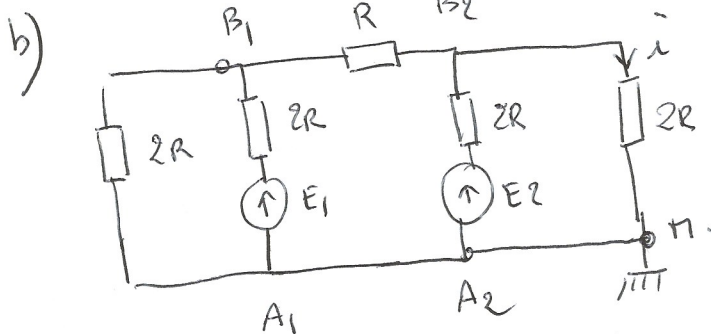
$$V_N = \frac{R [R_2 R_3 E_1 + R_1 R_3 E_2 + R_1 R_2 E_3]}{R(R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2) + R_1 R_2 R_3}$$



$$V_{A1} = V_{A2} = V_M = 0$$

$$i = \frac{V_{B2} - V_M}{2R} = \frac{V_{B2}}{2R}$$

$$V_{B2} = \frac{\frac{V_{B1}}{R} + \frac{E_2}{2R} + \frac{V_M}{2R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} = \frac{(2V_{B1} + E_2)/2R}{4/2R} \Rightarrow \boxed{4V_{B2} = 2V_{B1} + E_2} \quad (1)$$

$$V_{B1} = \frac{\frac{0}{2R} + \frac{V_{B2}}{R} + \frac{E_1}{2R}}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R}} = \frac{(2V_{B2} + E_1)/2R}{4/2R} \Rightarrow \boxed{4V_{B1} = 2V_{B2} + E_1} \quad (2)$$

On a alors $2 \cdot (1) \Rightarrow 8V_{B2} = 4V_{B1} + 2E_2 = 2V_{B2} + E_1 + 2E_2$


$$\text{d'où } \boxed{V_{B2} = \frac{E_1 + 2E_2}{6}}$$

$$\text{et } \boxed{i = \frac{E_1 + 2E_2}{12R}}$$

(4)

207

Pont de Wheatstone

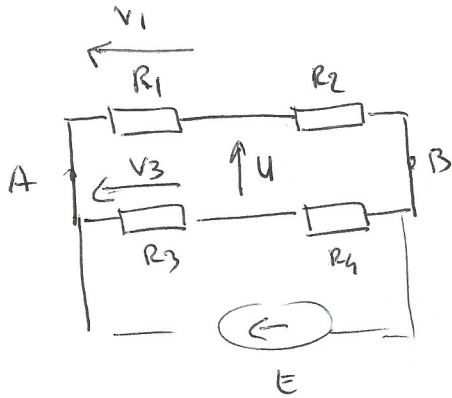

$$\begin{aligned} \frac{V_1}{E} &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \\ \frac{V_3}{E} &= \frac{R_3}{R_3 + R_4} \Rightarrow \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \text{loi des mailles} \\ V_1 + U - V_3 = 0 \\ U = V_3 - V_1 \end{array} \right.$$

$$\text{d'où } U = \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) E = \frac{(\cancel{R_1 R_3} + R_2 R_3 - \cancel{R_1 R_3} - R_4 R_1)}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)} E$$

$$U = \frac{R_2 R_3 - R_4 R_1}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)} E$$

$$U = 0 \Rightarrow R_2 R_3 = R_4 R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$